计算机组成原理 Homework8 (10.26)

中国人民大学 信息学院 崔冠宇 2018202147

- 1. 有一个 512K×16 的存储器, 由 64K×1 的 2164RAM (芯片内是 4 个 128×128 结构), 问:
- (1) 总共需要多少个 RAM 芯片?
- (2) 采用分散刷新方式, 单元刷新间隔不超过 2ms, 则刷新信号的周期是多少?
- (3) 采用集中刷新方式, 设读写周期 T=0.1 µs, 存储器刷新一遍最少需要多少时间?

解:

- $(1)(512/64) \times (16/1) = 128$, 所以需要 128 个 RAM 芯片。
- (2) 因为刷新时各芯片内各矩阵同步刷新, 所以只需要考虑一个矩阵的情况. 由于每个矩阵是 128×128 的, 所以需要进行 128 次刷新, 故刷新信号的周期 $T=2\text{ms}/128=2000\mu\text{s}/128=15.625\mu\text{s}.$
- (3) 同上问, 需要 128 次刷新, 所以 $T_{\rm gl} = 0.1 \mu s \times 128 = 12.8 \mu s$.
- 2. 某机器中,已知地址空间为 0000H...1FFFH 的 ROM 区域,现在用 ROM 芯片 (8K×4), RAM 芯片 (8K×4) 形成一个 16K×8 的 RAM 区域,起始地址为 2000H,假设 RAM 有 CS# 和 WE# 控制端. CPU 地址总线为 A15...A0,数据总线为 D7...D0,控制信号为 WE#,要求画出逻辑图,并给出对应的地址空间 (16 进制表示).
- 解: 题意: 在 0000H~1FFFH 的地址设置 ROM 区 (8K×8), 在 2000H~5FFFH 的地址设置 RAM 区 (16K×8).
 - 1. 写出 CPU 寻址空间和存储器空间的大小:

CPU 寻址空间: 根据 CPU 地址总线为 16 位, CPU 地址空间大小为 64KB;

存储器空间: 根据题意, ROM 8KB, RAM 16KB, 共 24KB.


2. 扩展方案:

共需要 2 片 ROM 和 4 片 RAM 芯片. 首先要将 ROM 和 RAM 按照位扩展方式, 2 个一组组成 8K×8 的芯片组, 然后再按照要求做字扩展.

3. 译码方案:

由于芯片的字容量为 8K, 需要 13 根地址线, 所以还有 3 位可用来译码. 选择 3-8 译码器进行译码.

4. 逻辑图:

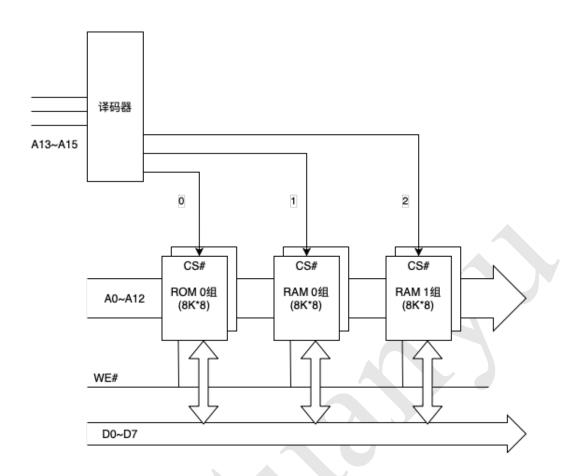

5. 地址空间分配:

$A_{15}A_{14}A_{13}$	地址空间 (16 进制)	说明
000	0000H∼1FFFH	ROM 0#
001	2000H∼3FFFH	RAM 0#
010	4000H~5FFFH	RAM 1#
011~ 111	6000H∼FFFFH	空闲